## Curso de Sistemas Digitales.

Instructor: Dr.Ing. Sergio A. Abreo C.

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones





Universidad Industrial de Santander

Semana: 8

- Sesión 8
  - Contadores
- 2 Consulta
- Agradecimientos
- 4 Referencias

Sesión 8 •0000000000

#### Definición

- Son formados por n Flip Flops.
- Están diseñados para seguir una secuencia.
- El número de estados de la secuencia se le denomina módulo. del contador.
- Un contador con n flip flops tiene un módulo máximo de 2<sup>n</sup>1.

00000000000

Sesión 8

#### Son utilizados principalmente para:

- Contar el número de secuencias de un evento.
- Controlar operaciones.
- Hacer divisores de frecuencia.

#### Se clasifican en dos tipos principalmente:

- Contadores Asíncronos.
- Contadores Síncronos.

# Asíncronos



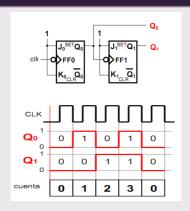


Figura 1: Dos flip flops J-K.

Sesión 8 000•00000000

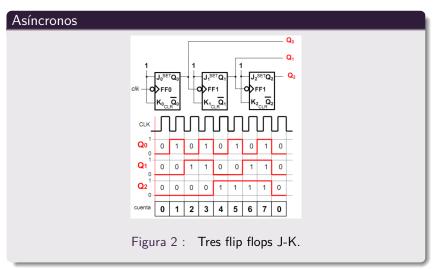

#### Circuito Secuencial

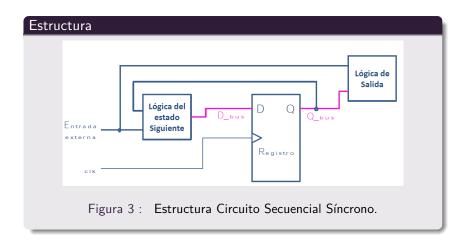

00000000000

Sesión 8


#### Son utilizados principalmente para:

- Contar el número de secuencias de un evento.
- Controlar operaciones.
- Hacer divisores de frecuencia.


#### Se clasifican en dos tipos principalmente:


- Contadores Asíncronos.
- Contadores Síncronos.


Sesión 8 000000•00000

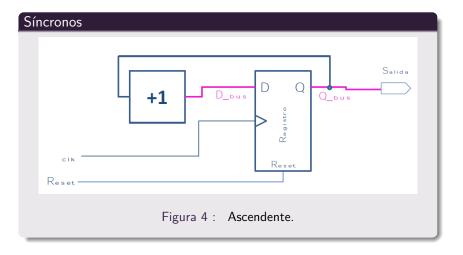



Sesión 8 0000000•0000

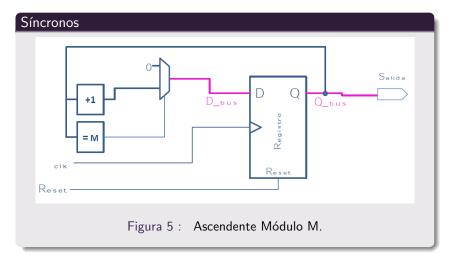

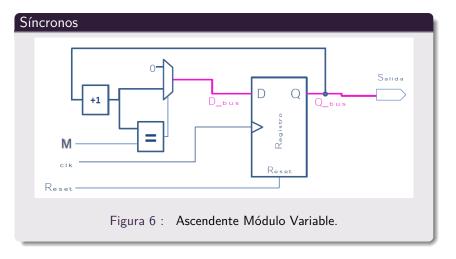

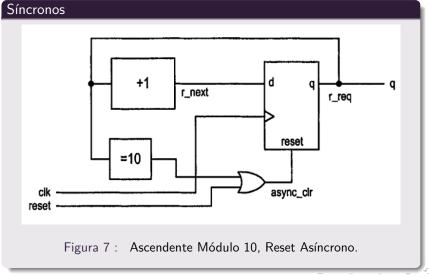

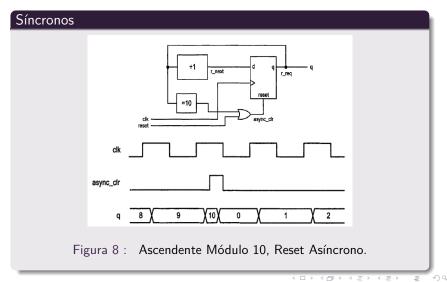

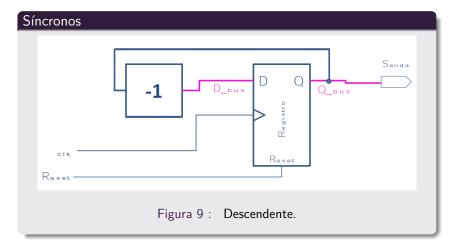

#### Textos de Referencia.

- [Tocci and Widmer, 2003].
- [Harris and Harris, 2010].

#### Grupo CPS: Línea Sistemas Digitales.

La información presentada en estas diapositivas intenta recopilar los elementos pedagógicos desarrollados por los profesores Carlos Fajardo y Carlos Angulo en sus cursos de Sistemas Digitales I durante los últimos años de trabajo en esta línea.



Harris, D. and Harris, S. (2010).

Digital design and computer architecture. Morgan Kaufmann.



Tocci, R. J. and Widmer, N. S. (2003).

Sistemas digitales: principios y aplicaciones.

Pearson Educación.